

# CIRCUIT ÉLECTRIQUE



## Interrupteur

Fermé

Ouvert


Chaine de conducteurs (métaux)

Se comporte comme un isolant (air)

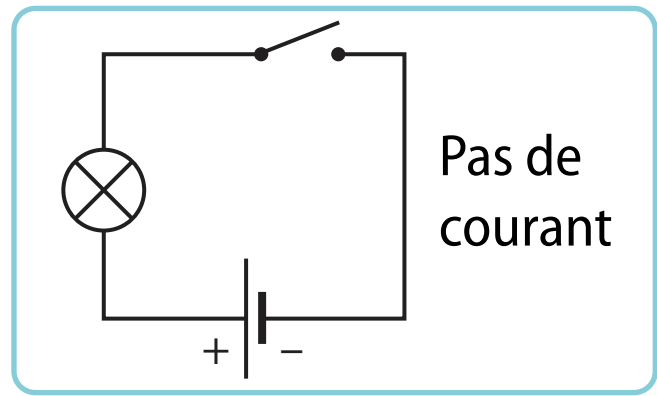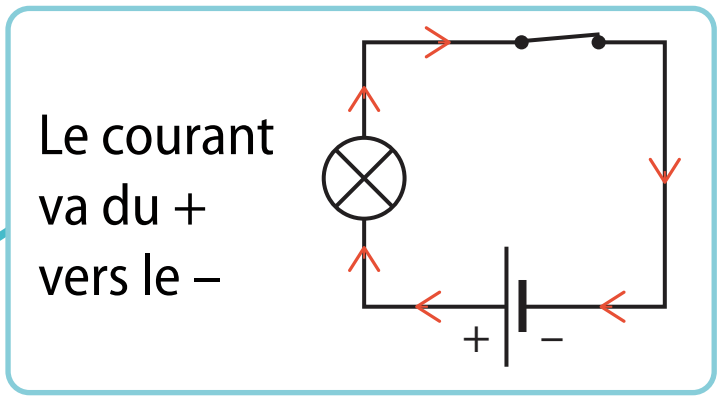


## Type de circuit



Circuit en série

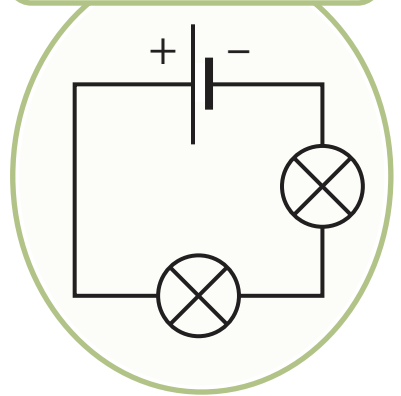

Circuit en dérivation

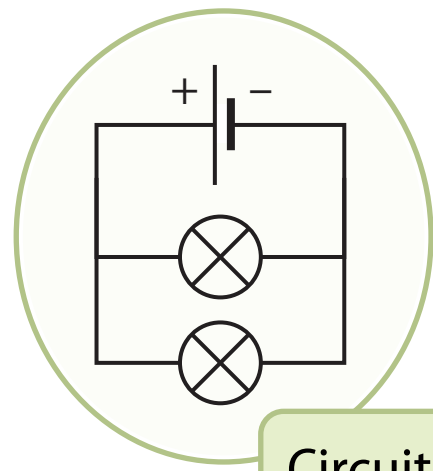

## Dipôles

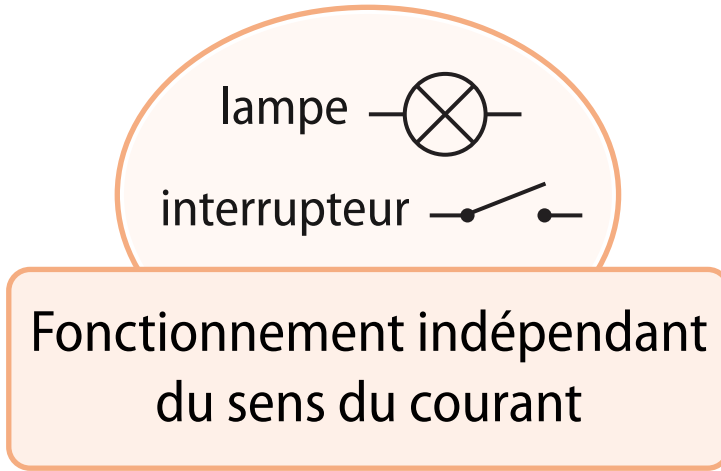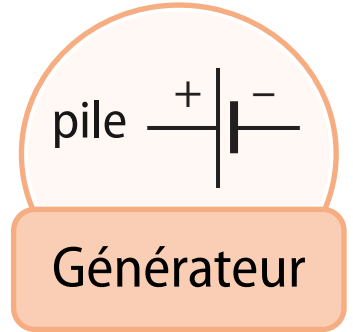

## Récepteur

