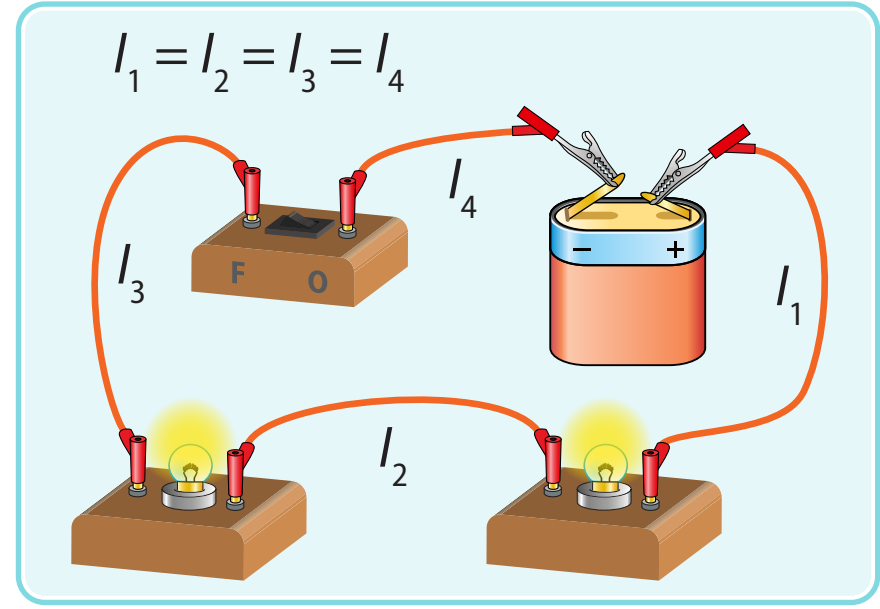


# INTENSITÉ ÉLECTRIQUE


Symbole : **A**

Unité : ampère


Symbole : **I**



Circuit en série

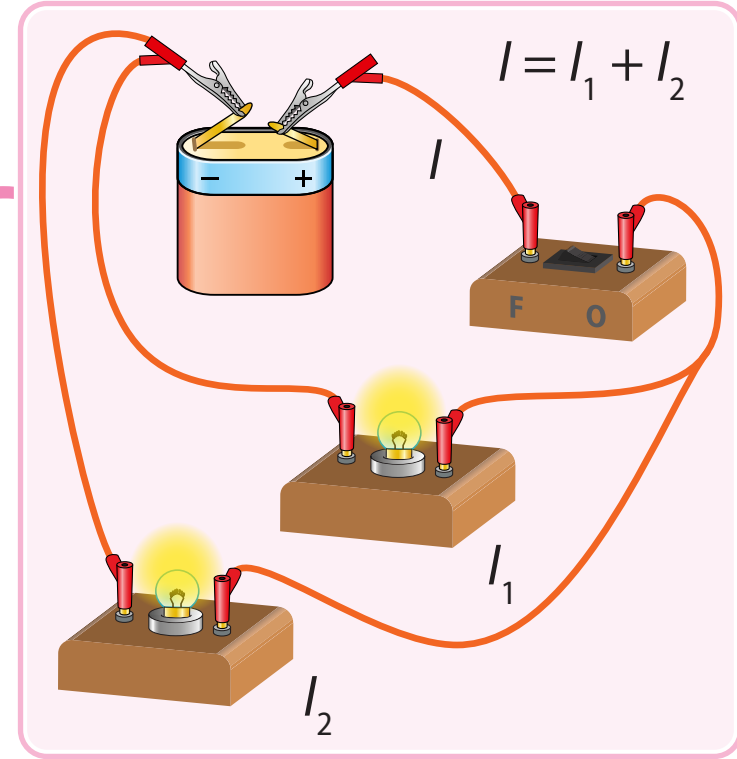


Circuit en dérivation

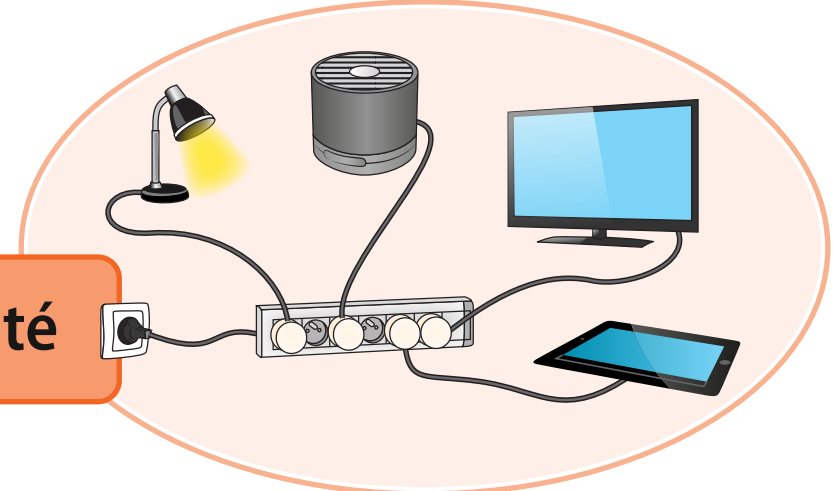

Surintensité

Protection

Disjoncteurs, fusibles

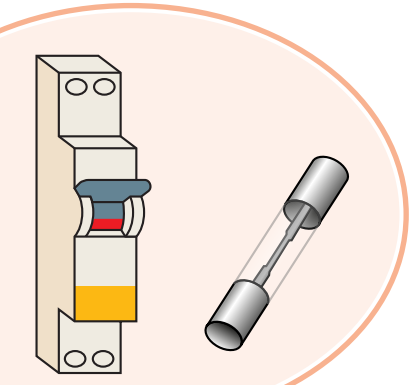

Conséquence

Incendie




Mesure

Instrument : ampèremètre



Symbole

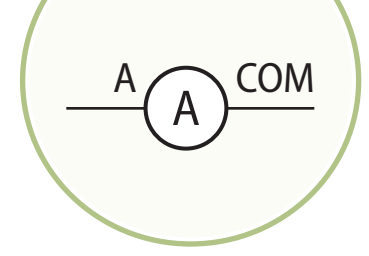

Branchement en série

